

# C. G. Ohm et Kirchhoff

$$u + e = R \cdot i$$

$$\vec{E} + \vec{E}_k = \rho \cdot \vec{j}$$

$$R = \int_{\omega} \rho \cdot \frac{dl}{A}$$

$$i \rightarrow u$$

$$u \rightarrow i$$


$$e \rightarrow i_{sc}$$

$$R \rightarrow G$$

$$u - e = -R \cdot i$$

$$e = u - R \cdot i$$

$$P = u \cdot i = R \cdot i^2$$

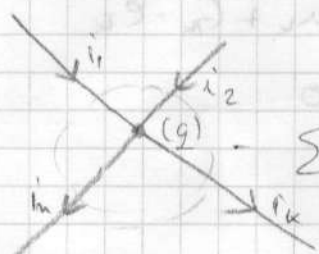

$$\begin{cases} N-1 = n \\ L-N+1 = e \end{cases}$$

$$-i_1 - i_2 + i_3 + \dots + i_n = 0$$

$$\sum_{k \in \Sigma} i_k = 0$$

$$i_{\Sigma} = -\frac{d\varphi_{\Sigma}}{dt}$$

$$i_{\Sigma} = 0$$

$$u_k + e_k = R_k \cdot i_k$$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$


$$\sum_k u_k = 0$$

$$\sum_{k \in p} u_k + \sum_{k \in p} e_k = \sum_{k \in p} R_k \cdot i_k$$

$$\left| \sum_{k \in p} e_k = \sum_{k \in p} R_k \cdot i_k \right| - T \cdot \pi \cdot k$$

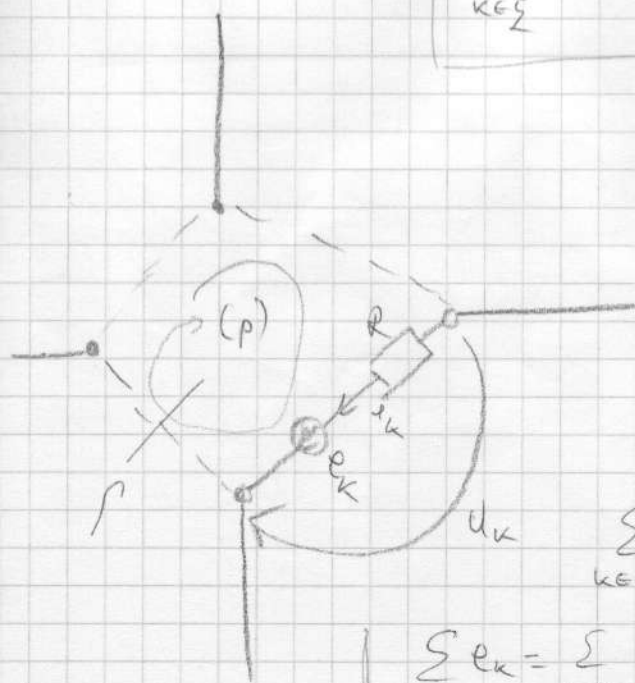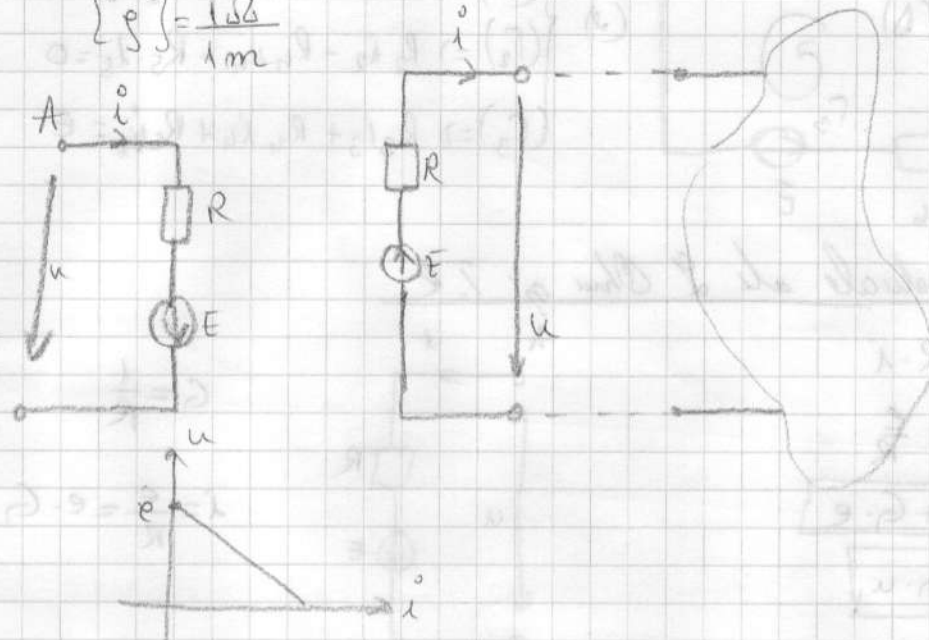$\sigma = \frac{1}{\rho}$  - caract. sarrin b  
 - caract. dim. p.d.V a conductiv  
 $\epsilon$  - caract. pol. subst  
 $\mu$  - caract. magn. a caract. magn. a p.d.V magnétique



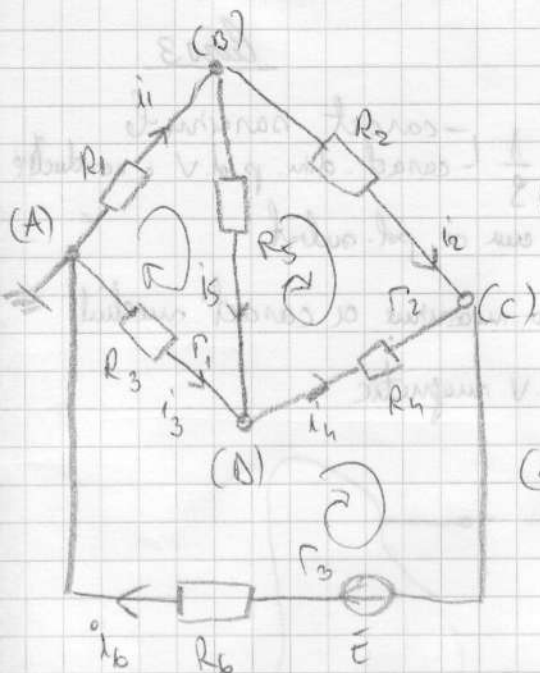

$$\begin{cases} N = n \Rightarrow 3 \text{ ec} \\ L = 6 \Rightarrow 3 \text{ ec} \end{cases}$$

$$(1) \begin{cases} i_1 = i_2 + i_5 \\ i_2 + i_4 = i_6 \\ i_3 + i_5 = i_4 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} (\Gamma_1) \Rightarrow R_1 i_1 + R_5 i_5 - R_3 i_3 = 0 \\ (\Gamma_2) \Rightarrow R_2 i_2 - R_4 i_4 - R_5 i_5 = 0 \\ (\Gamma_3) \Rightarrow R_3 i_3 + R_4 i_4 + R_6 i_6 = E \end{cases}$$

### 1. Forme duala ale 2. Ohm și T.K

$$u + e = R \cdot i$$

$$i = \frac{u}{R} + \frac{e}{R}$$


$$i = G \cdot u + G \cdot e$$

$$i - i_{sc} = G \cdot u$$

$$\sum_{k \in g} i_k = 0$$

$$\sum_{k \in p} R_k \cdot i_k = \sum_{k \in p} e_k$$
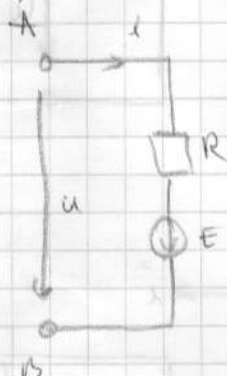
$$\sum_{k \in g} G_k \cdot u_k = - \sum_{k \in g} i_{sc,k}$$



$$G = \frac{1}{R}$$

$$i = \frac{e}{R} = e \cdot G$$

$$\sum_{k \in p} u_k = 0$$



$$i_k = G \cdot u_k + G \cdot e_k$$

$$\sum_{k \in g} i_k = 0$$

$$\sum_{k \in p} u_k = 0$$

$$\sum_{k \in g} i_k = 0$$

### E. Teorema conservării puterilor

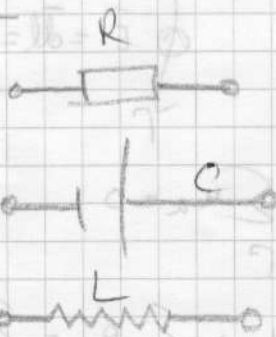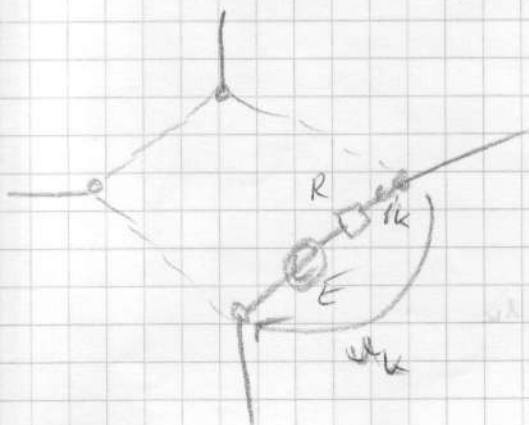

$$\sum e_k \cdot i_k = \sum R_k \cdot i_k^2$$

$$P = U \cdot i = R \cdot i^2$$

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$U = E - R_1 I$$

$$R_x \cdot I = E - R_1 I$$


$$E = I(R_1 + R_x)$$

$$P_2 = R_x \cdot I^2 = E^2 \cdot \frac{R_x}{(R_1 + R_x)^2}$$

$$\frac{\partial P_2}{\partial R_x} = 0 \Rightarrow R_1 = R_x$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{E^2 \cdot R_x}{(R_1 + R_x)^2} = \frac{R_1 + R_x}{E^2}$$
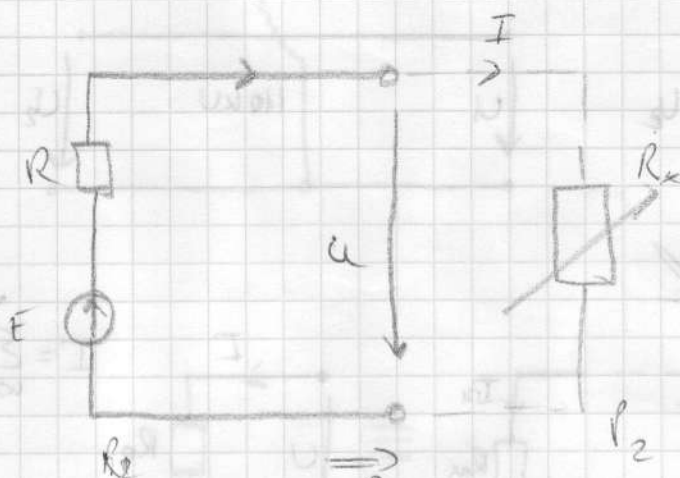
$$\eta = \frac{R_x}{R_1 + R_x} \quad ; \quad R_1 = R_x \Rightarrow \boxed{\eta = 50\%}$$




$$P = U \cdot i = R \cdot i^2 = \frac{U^2}{R}$$

## 1.2. Transformarea schemelor în circuite de curent continuu

### A. Conexiunea în serie pozitivă de circuite

#### 1. Conexiune serie

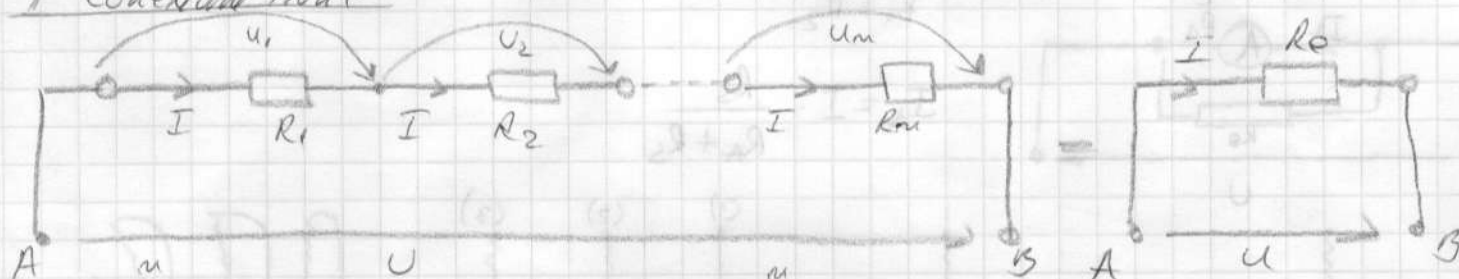

$$U = \sum_{k=1}^n U_k = R_1 I + R_2 I + \dots + R_m I = I \sum_{k=1}^n R_k$$

$$U = R_e \cdot I$$



$$R_e = \sum_{k=1}^n R_k$$

$$R_k \geq 0$$

$$R_e \geq R_k$$


$$R_e = R_1 + R_2$$
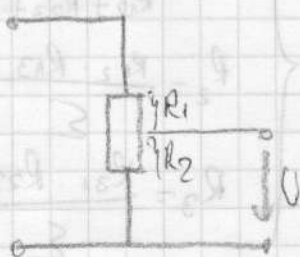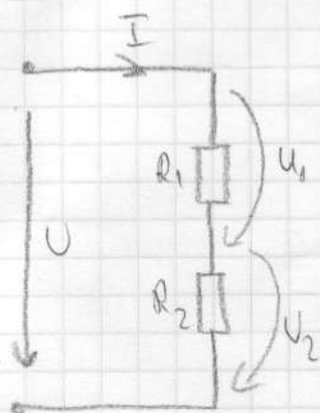
$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = I R_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$




$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$



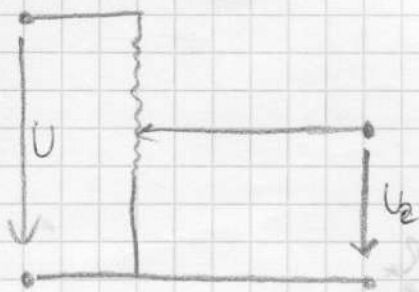


$$220kV = 1 \cdot U = 9$$

## 2. Conexiune paralel

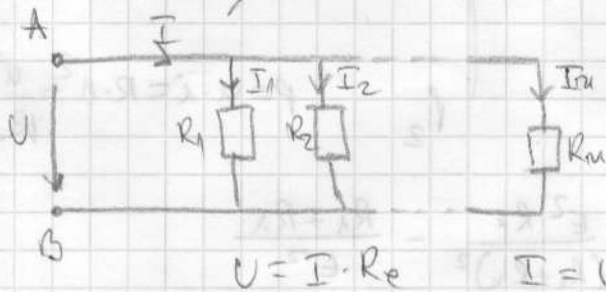

$$U = I \cdot R_e$$

$$I = U \cdot G_e$$

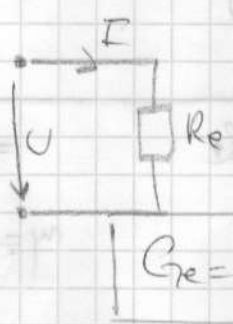

$$G_e = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

$$I = \sum_{k=1}^n I_k = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n} = U \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

$$\frac{1}{R_k} > 0$$

$$G_e > G_k$$

$$R_e < R_k$$

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$


$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{U(R_1 + R_2)}{R_1 \cdot R_2}$$






$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

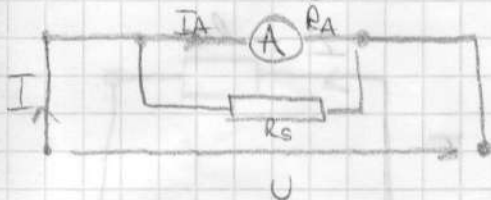

$$I_A = I \cdot \frac{R_S}{R_A + R_S}$$

3.)

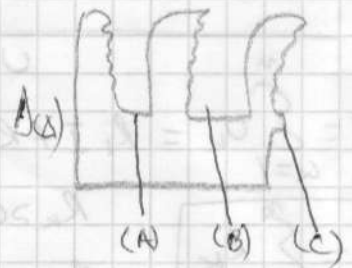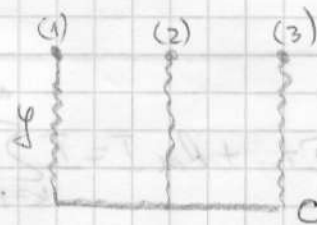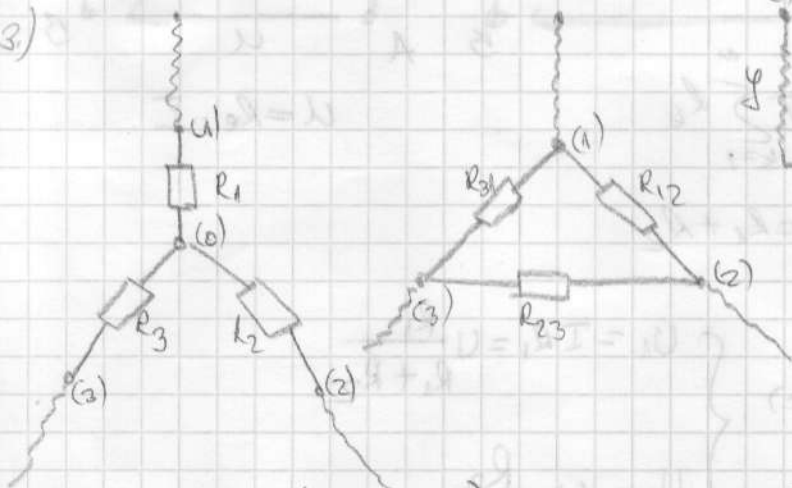

$$\begin{cases} R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{23} + R_{31})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 + R_1 = \frac{R_{31}(R_{12} + R_{23})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{12} + R_{31} + R_{12})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases} \quad (-1)$$

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$