
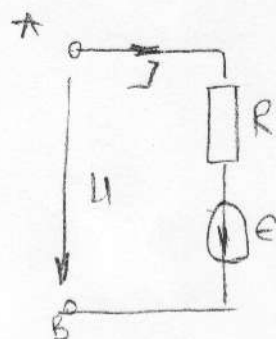


c. Conexiunea laturilor active

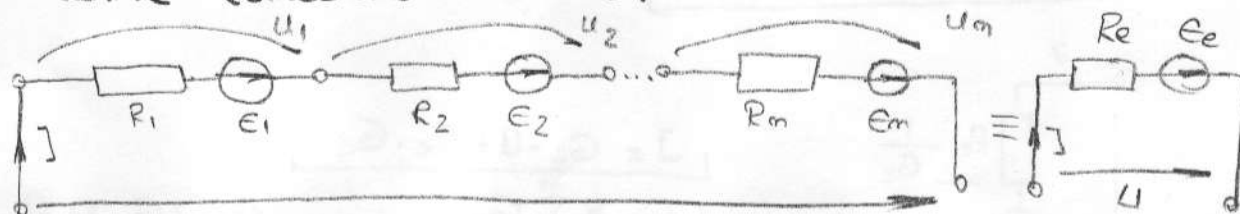

$$U + E = R \cdot I$$

Laturi active conectate în serie:




$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_m = \sum_{k=1}^m U_k$$

$$\begin{cases} U_1 + E_1 = R_1 \cdot I \\ U_2 + E_2 = R_2 \cdot I \\ \vdots \\ U_m + E_m = R_m \cdot I \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U + \sum_{k=1}^m E_k = I \cdot \sum_{k=1}^m R_k \\ U + E_e = I \cdot R_e \end{cases}$$


$$\begin{cases} R_e = \sum_{k=1}^m R_k & \Rightarrow R_e > R_k \\ E_e = \sum_{k=1}^m E_k & E_e \geq E_k \end{cases}$$

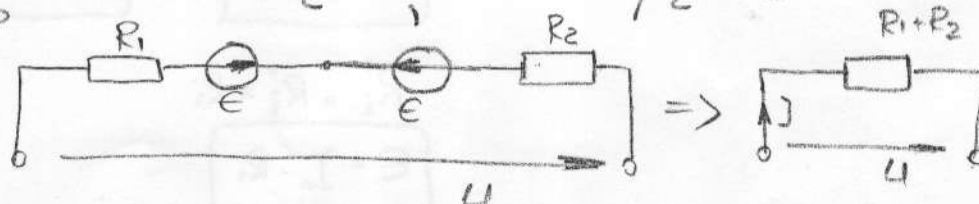Observatie: Toate rezistentele sunt pozitive



$$\begin{cases} E_e = m \cdot E \\ R_e = m \cdot R \end{cases}$$

Latările active conectate în paralel.

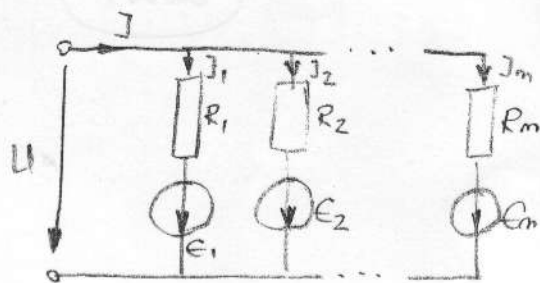


$$U + E = R \cdot J$$

$$J = U \cdot G + E \cdot G$$

$$G = \frac{1}{R}$$

$$J = \sum_{k=1}^n J_k$$
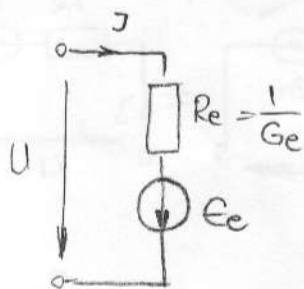
$$J = \sum_{k=1}^n U \cdot G_k + \sum_{k=1}^n E_k \cdot G_k$$





$$J = G_e \cdot U + E_e \cdot G_e$$

$$\begin{cases} G_e = \sum_{k=1}^n G_k \\ E_e = \sum_{k=1}^n \frac{E_k \cdot G_k}{G_k} \end{cases}$$

$$G_e > G_k \Rightarrow R_e < R_k$$

Dacă $E_1 = E_2 = \dots = E_n = E \Rightarrow E_e = E$

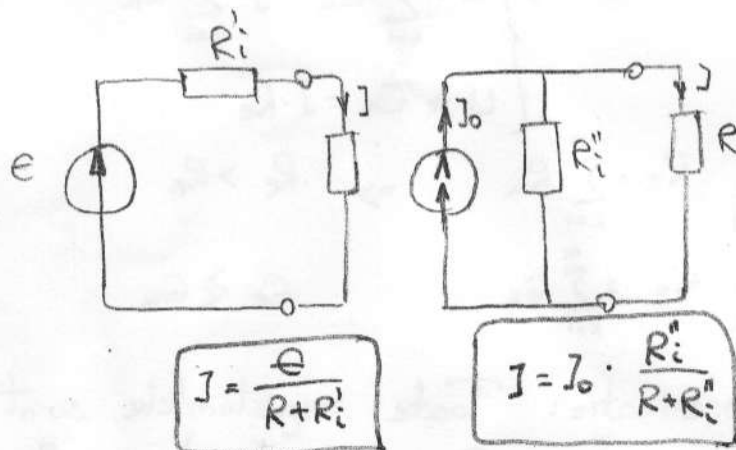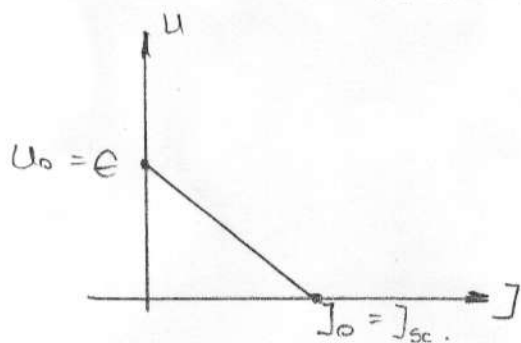Echivalența dintre surse de curent și surse de tensiune.




$$J = \frac{E}{R + R_i'}$$

$$J = I_0 \cdot \frac{R_i'}{R + R_i'}$$


$$R_i' = R_i'' = R_i$$

$$E = I_0 \cdot R_i$$

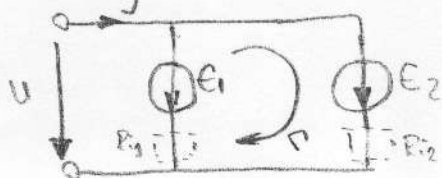
Observații: Sursele ideale de tensiune nu se conectează în paralel



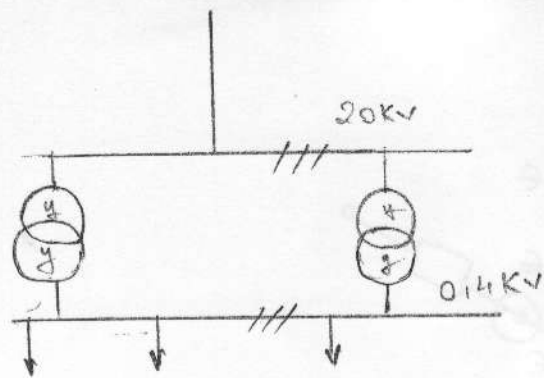
$$J = \frac{E_2 - E_1}{R_{i1} + R_{i2}}$$




SAU

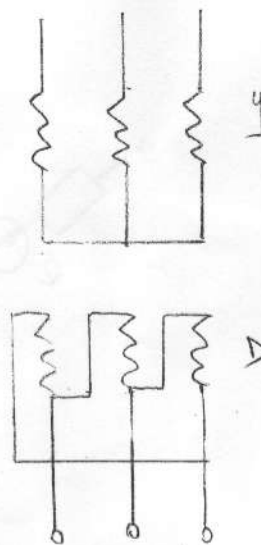




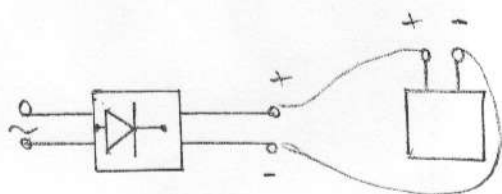
Conditia pentru ca
sa legăm un transf
in paralel trebuie
ca acesta sa aiba
acelasi raport de
transformare



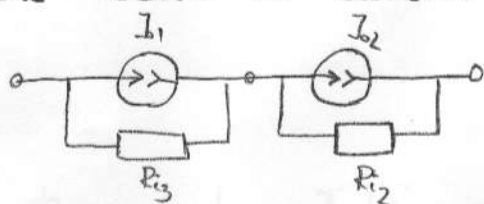2. Sursele ideale de curent nu se leagă în serie.







Teoreme de compensatie

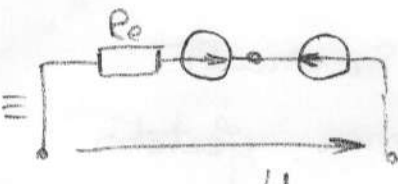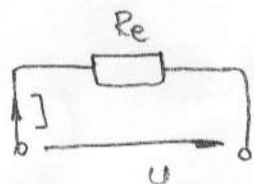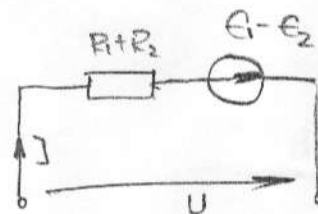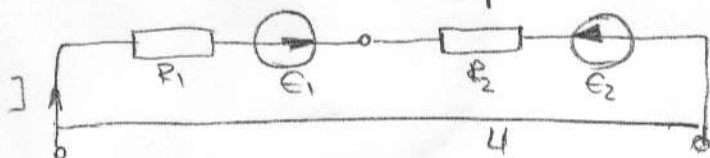

$$E_1 = E_2$$

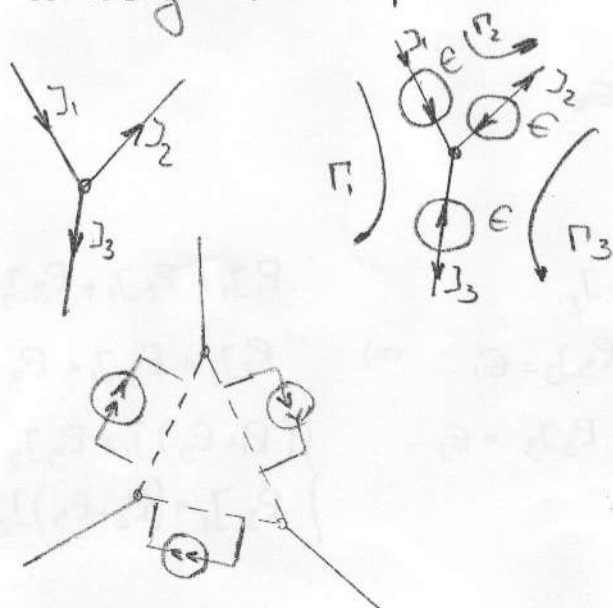Teoremă: În orice nod pot fi introduse pe toate laturile
ce converg la nod, surse orientate în același fel față de nod.



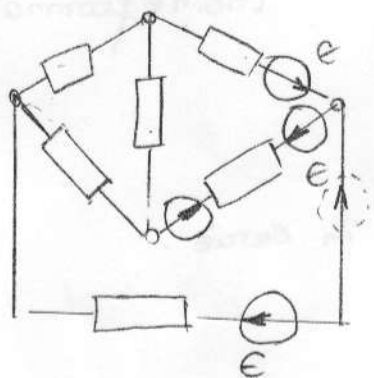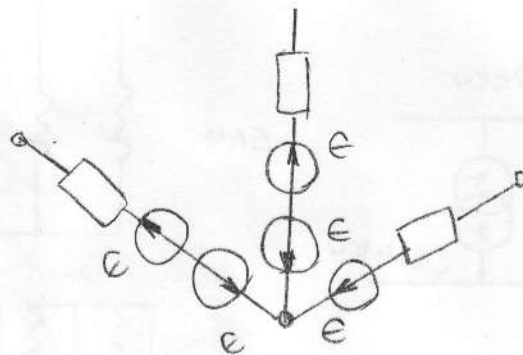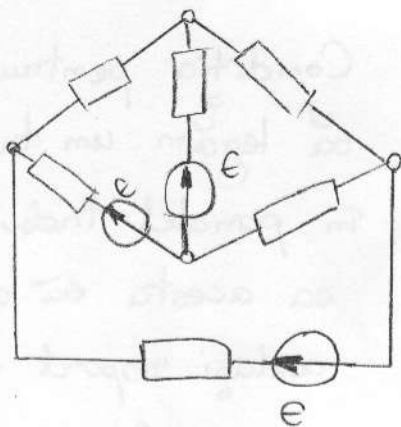

Metode de rezolvare a circuitelor de curent continuu


L, N

$m = N - 1$


$$\frac{L - N + 1 = b}{L}$$

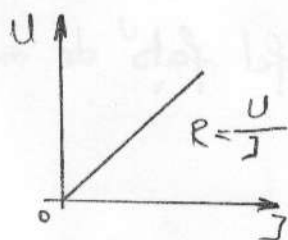a) Teorema superpozitiei în circuit
superpozitie = suprapunerea efectelor.

- Într-un circuit în care există cel puțin 2 surse,


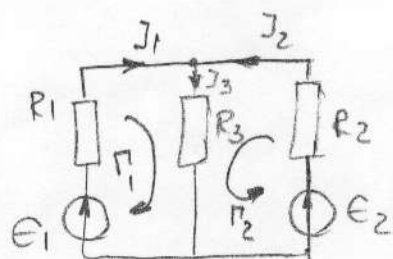
$$\begin{cases} \sum_{k=1}^m J_k = 0 \\ \sum_{k \in p} R_k J_k = \sum_{k \in p} \epsilon_k \end{cases}$$



$$\begin{cases} J_3 = J_1 + J_2 \\ R_1 J_1 + R_3 J_3 = \epsilon_1 \\ R_2 J_2 + R_3 J_3 = \epsilon_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$R_1 J_1 + R_3 J_1 + R_3 J_2 = \epsilon_1$$

$$R_2 J_2 + R_3 J_1 + R_3 J_2 = \epsilon_2$$

$$\begin{cases} (R_1 + R_3) J_1 + R_3 J_2 = \epsilon_1 \\ R_3 J_1 + (R_2 + R_3) J_2 = \epsilon_2 \end{cases}$$


$$J_1 = \frac{\Delta_{11}}{\Delta}; \quad J_2 = \frac{\Delta_{22}}{\Delta}$$

$$\begin{cases} J_1 = G_{11} \cdot E_1 + G_{12} \cdot E_2 \\ J_2 = G_{21} \cdot E_1 + G_{22} \cdot E_2 \end{cases}$$

$$J_{11} = G_{11} \cdot E_1 \quad J_{12} = G_{12} \cdot E_2$$

$$J_{21} = G_{21} \cdot E_1 \quad J_{22} = G_{22} \cdot E_2$$

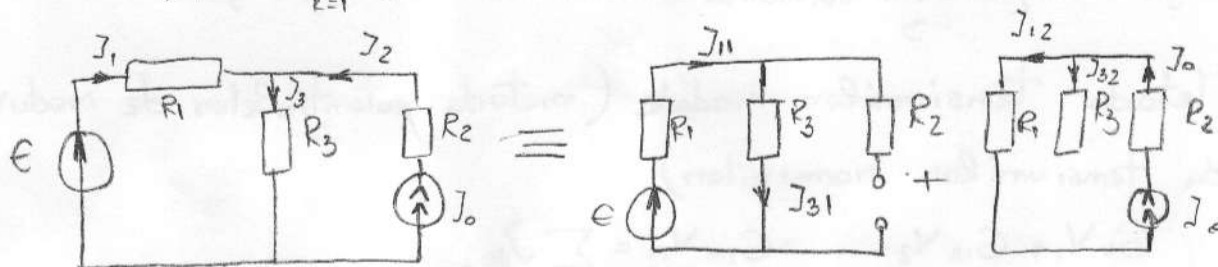
$$\Rightarrow J_j = \sum_{k=1}^L J_{jk} = \sum_{k=1}^L G_{jk} \cdot E_k$$



$$\begin{cases} J_1 = J_{11} - J_{12} \\ J_2 = J_0 \\ J_3 = J_{31} + J_{32} \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_{11} = J_{31} = \frac{E}{R_1 + R_3} \\ J_{12} = J_0 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \\ J_{32} = J_0 = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \end{cases}$$

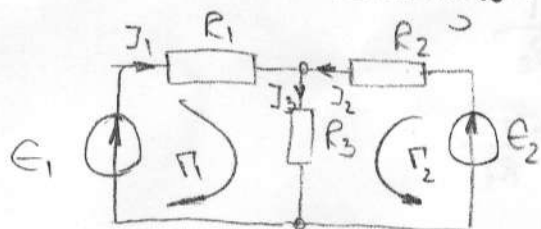b. Metoda curenților independenți (bucle, c.fictivi, wandă)



$$\begin{aligned} N &= 2 \\ L &= 3 \\ m &= N - 1 = 1 \\ b &= L - N + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} J_3 = J_1 + J_2 \\ R_1 J_1 + R_3 J_3 = E_1 \\ R_2 J_2 + R_3 J_3 = E_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 J_1 + R_3 (J_1 + J_2) = E_1 \\ R_2 J_2 + R_3 (J_1 + J_2) = E_2 \\ (R_1 + R_3) J_1 + R_3 J_2 = E_1 \\ R_3 J_1 + (R_2 + R_3) J_2 = E_2 \end{cases}$$

Caz general:

$$\begin{aligned} R_{11} J_1' + R_{12} J_2' + \dots + R_{1m} J_m' &= \sum E_1 \\ R_{21} J_1' + R_{22} J_2' + \dots + R_{2m} J_m' &= \sum E_2 \\ \vdots \\ R_{m1} J_1' + R_{m2} J_2' + \dots + R_{mm} J_m' &= \sum E_m \end{aligned}$$

R_{kk} = suma tuturor rezistențelor

$$\begin{cases} R_{11} \cdot I'_1 + R_{12} \cdot I'_2 = E_1 \\ R_{21} \cdot I'_1 + R_{22} \cdot I'_2 = E_2 \end{cases}$$


$$\begin{cases} I'_1 = I_1 \\ I'_2 = I_2 \\ I'_1 + I'_2 = I_3 \end{cases}$$

$R_{kj} = R_{jk}$ - rezistența comună buclei cu indice k și bucla cu indice j

c.) Metoda tensiunilor nodale (metoda potențialelor de noduri sau metoda tensiunilor ramurilor)

$$\begin{cases} G_{11} V_1 + G_{12} V_2 + \dots + G_{1m} V_m = \sum I_{sc1} \\ G_{21} V_1 + G_{22} V_2 + \dots + G_{2m} V_m = \sum I_{sc2} \\ \vdots \\ G_{m1} V_1 + G_{m2} V_2 + \dots + G_{mm} V_m = \sum I_{scm} \end{cases}$$

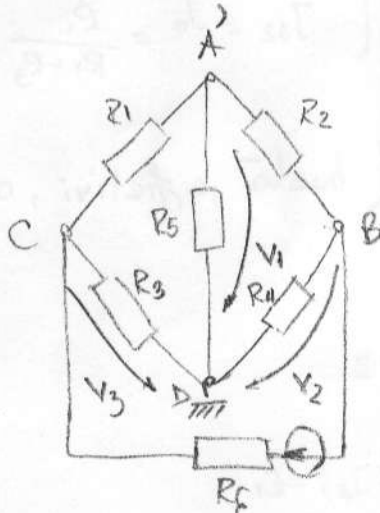G_{kk} - conductanța tuturor laturilor care converg la nodul k



$$G_{11} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}$$

$$G_{12} = -\frac{1}{R_2}$$

$$G_{21} = -\frac{1}{R_1}$$

$G_{kj} = G_{jk}$ - conductanța cu semn schimbat

$$I_{sk} = \frac{E_k}{R_k} ; \begin{cases} \sum I_{ksc} \\ \sum I_{sc1} = 0 \\ \sum I_{sc2} = \frac{E}{R_6} \\ \sum I_{sc3} = \frac{E}{R_6} \end{cases}$$