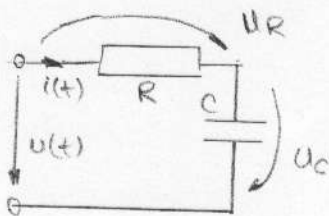


20.04.2010

Curs nr 2.

b. Circuitul R, C



$$u = u_R + u_C$$

$$R \cdot i + \frac{1}{C} \int i dt = u(t)$$

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = u(t)$$

$$\begin{cases} u_R = R \cdot i, & i_R = u \cdot u \\ u_L = L \cdot \frac{di}{dt}, & i_L = \frac{1}{L} \int u \cdot dt \\ u_C = \frac{1}{C} \int i dt, & i_C = C \frac{du}{dt} \\ i = \frac{dq}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i = \sqrt{2} \sin \omega t \\ u = U \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

$$R \sqrt{2} \sin \omega t - \frac{\sqrt{2}}{\omega C} \cos \omega t = U \sqrt{2} \sin \omega t \cos \varphi + U \sqrt{2} \cos \omega t \cdot \sin \varphi$$


$$\begin{cases} R I = U \cos \varphi \\ \frac{1}{\omega C} I = U \sin \varphi \end{cases}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$\varphi = \arctg \frac{-\frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

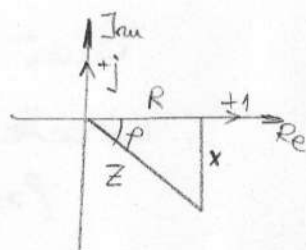


$$\begin{cases} R = Z \cos \varphi \\ X = Z \sin \varphi \end{cases}$$

$$i = \sqrt{1}$$

$$j = \sqrt{-1}; j^2 = -1; \frac{1}{j} = -j$$

c. Circuitul serie R, L, C

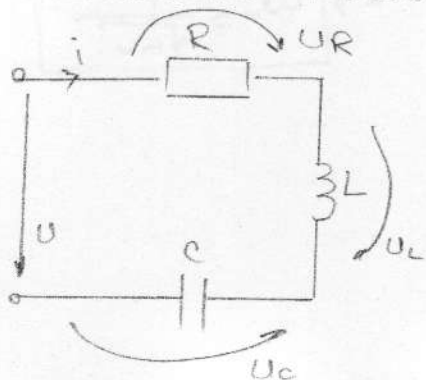

$$u_R + u_L + u_C = u$$


$$\begin{cases} i = \sqrt{2} \sin \omega t \\ u = U \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = u(t)$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} \cdot q = u(t)$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot q = \frac{1}{L} \cdot u(t)$$
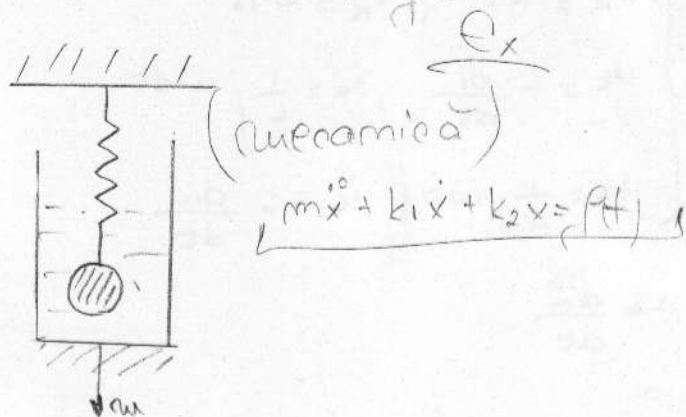
$$\ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \omega_0^2 x = f(t) \rightarrow$$



→ continuare: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$R\sqrt{2} \sin \omega t + \omega L \sqrt{2} \cos \omega t - \frac{1}{\omega C} \sqrt{2} \cos \omega t = U\sqrt{2} \sin \omega t \cos \varphi + U\sqrt{2} \cos \omega t \sin \varphi$$

$$\begin{cases} RI = U \cos \varphi \\ \omega L - \frac{1}{\omega C} = U \sin \varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \\ \varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \end{cases}$$
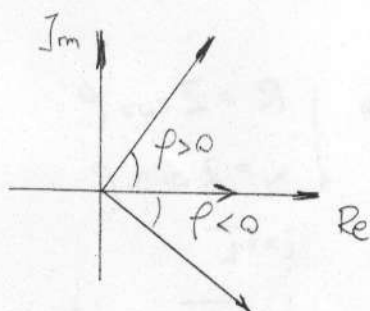
$$\begin{cases} X = X_L - X_C \\ Z = \sqrt{R^2 + X^2} \end{cases} ; X \geq 0$$



Dacă $x > 0 \Rightarrow X_L > X_C$ și circuitul are caracter inductiv

$\varphi > 0$ - defazată înaintea circuitului

$$\text{Dacă } \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

2.3 Puteri în regim sinusoidal


$$P = U \cdot I$$

a. Putere instantanee

$$p = u \cdot i = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_u) \cdot I\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_i)$$


$$\varphi_u - \varphi_i = \varphi$$
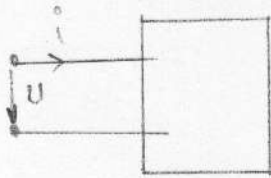
$$p = U \cdot I [\cos \varphi - \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$




$$\Rightarrow p > 0$$

$$\Leftarrow p < 0$$

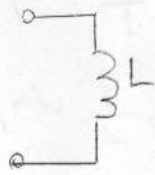

↓
bobină

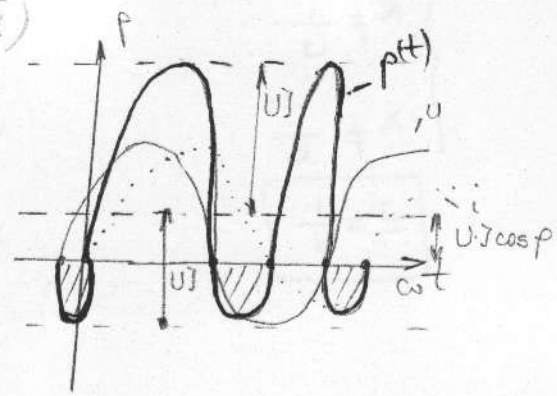

b. Putere activă τ

$$P = \bar{p} = \frac{1}{T} \int p(t) \cdot dt = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$P = U \cdot I \cos \varphi \text{ [W]}$$

c. Putere reactivă

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi \text{ [VAR]}$$

d. Putere aparentă


$$S = U \cdot I \text{ [VA]}$$

$$K_p = \frac{P}{S} = \cos \varphi$$

Motoare $\Rightarrow P$

Transformator $\Rightarrow S$

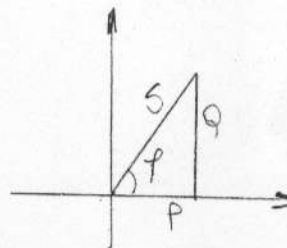
$$\begin{cases} S^2 = P^2 + Q^2 \\ Z^2 = R^2 + X^2 \end{cases}$$



$$R = \frac{P}{I^2}$$

$$G = \frac{P}{U^2}$$
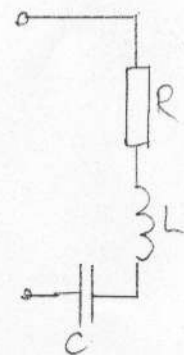
$$\begin{cases} X = \frac{Q}{I^2} \\ B = \frac{Q}{U^2} \\ Z = \frac{S}{I^2} ; \quad Y = \frac{S}{U^2} \end{cases}$$



$$R \neq \frac{1}{G}$$

$$X \neq \frac{1}{B}$$

$$Z = \frac{1}{Y}$$

$$R = \frac{U I \cos \varphi}{I^2} = \frac{U}{I} \cos \varphi;$$

$$G = \frac{U I \cos \varphi}{U^2} = \frac{I}{U} \cos \varphi$$

$$X = \frac{U I \sin \varphi}{I^2} = \frac{U}{I} \sin \varphi$$

$$B = \frac{U I \sin \varphi}{U^2} = \frac{I}{U} \sin \varphi$$

$$Z = \frac{U I}{I^2} = \frac{U}{I}; Y = \frac{U I}{U^2} = \frac{I}{U}$$



$$\frac{U}{I} = Z$$

$$\frac{U}{I} = R$$

$$\frac{U}{I} = X$$

$$\frac{U}{I} = Z$$

$$\frac{U}{I} = R$$

$$\frac{U}{I} = X$$