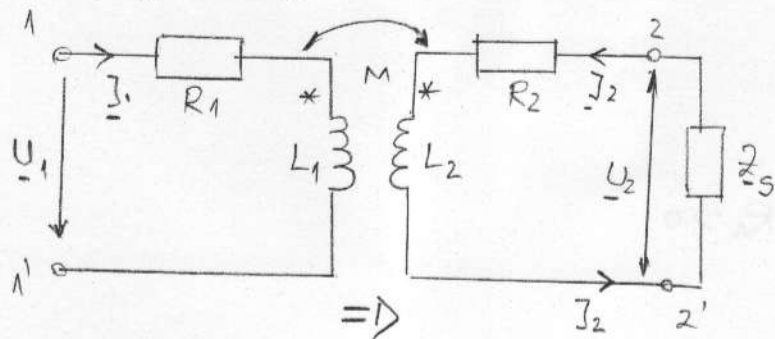


Curs nr 11:

3.4. Transformatorul electric
- reprezintă un circuit cuplat.

a) Ecuațiile și schema echivalentă.



$$\begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2 \\ 0 = R_2 \underline{I}_2 + j\omega L_2 \underline{I}_2 + j\omega M \underline{I}_1 + \underbrace{\underline{Z}_s \cdot \underline{I}_2}_{\underline{U}_2} \end{cases}$$


$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_M \underline{I}_2 \\ -\underline{U}_2 = \underline{Z}_M \underline{I}_1 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 \\ \underline{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2 \\ \underline{Z}_M = j\omega M \end{cases}$$

$$\underline{Z}_s = R_s + jX_s$$

$$\underline{U}_2 = \underline{Z}_s \underline{I}_2$$
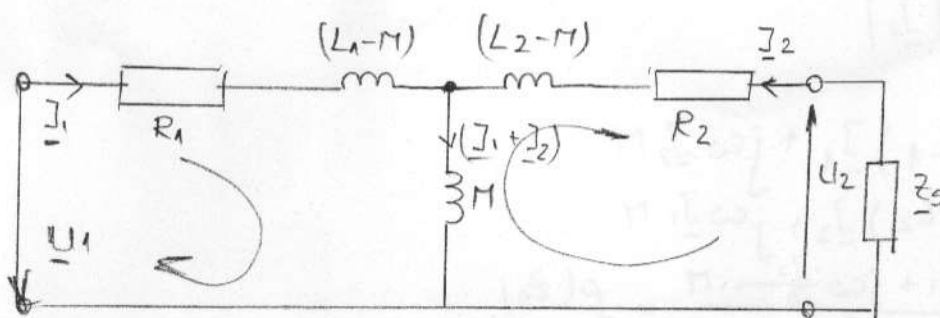
$$\Rightarrow \begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + j\omega(L_1 - M) \underline{I}_1 + j\omega M(\underline{I}_1 + \underline{I}_2) \\ -\underline{U}_2 = R_2 \underline{I}_2 + j\omega(L_2 - M) \underline{I}_2 + j\omega M(\underline{I}_1 + \underline{I}_2) \end{cases}$$



$$k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} \leq 1$$


$$\begin{cases} L_1 = 4H \\ L_2 = 1H \\ M = 1,2H \end{cases}$$

b) Raporturile de transformare și randamentul Transf.

$$\underline{U}_1 = (R_1 + j\omega L_1) \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2$$

$$0 = (R_2 + j\omega L_2) \underline{I}_2 + j\omega \underline{I}_2 Z_s + \underline{Z}_2 \underline{I}_2$$
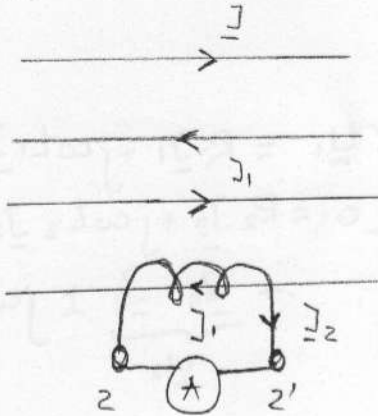
$$-\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} = \frac{j\omega M}{R_2 + j\omega L_2 + Z_s} = f(z_s)$$



$$R_A \rightarrow 0$$

$$-\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} = \frac{j\omega M}{R_2 + j\omega L_2 + Z_s} \approx \frac{M}{L_2}$$

$$\begin{cases} L_2 = k \cdot N_2^2 \\ M = k \cdot N_1 N_2 \\ L_1 = k \cdot N_1^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$N_1 \underline{I}_1 + N_2 \underline{I}_2 = 0 \rightarrow \text{legea solenoidilor}$$

$$N \cdot I = 0$$

$$N_1 \underline{I}_1 + N_2 \underline{I}_2 = N_1 \underline{I}_{10}$$

$$|\underline{I}_{10}| \approx 5\% |\underline{I}_1|$$


$$\underline{U}_1 = (R_1 + j\omega L_1) \underline{I}_1 + j\omega \underline{I}_2 M$$

$$-\underline{U}_2 = (R_2 + j\omega L_2) \underline{I}_2 + j\omega \underline{I}_1 M$$

$$-\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \frac{R_1 + j\omega L_1 + j\omega \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} M}{(R_2 + j\omega L_2) \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} + j\omega M} = f(z_s)$$

$$\underline{I}_2 = 0 \Rightarrow -\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \frac{R_1 + j\omega L_1}{j\omega M} = \frac{L_1}{M}$$
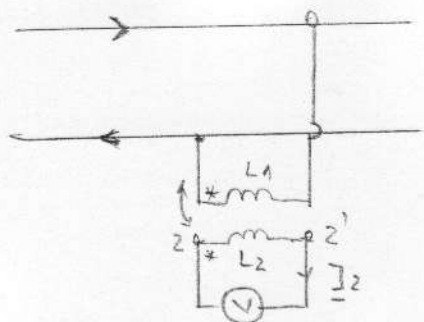
$$-\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \frac{N_1}{N_2}$$




$$\begin{cases} R_1 \rightarrow \infty \\ I_2 \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_1 = (R_1 + j\omega L_1) \cdot I_1 + j\omega M I_2 \\ -U_2 = (R_2 + j\omega L_2) I_2 + j\omega M I_1 \end{cases}$$

fundamental: $\eta = \frac{P_2}{P_1}$

$$S_1 = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^* = (R_1 + j\omega L_1) I_1^2 + j\omega M I_1 \cdot I_2 \cdot e^{j\theta}$$
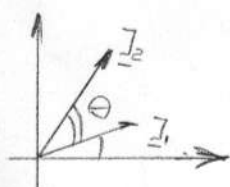
$$\underline{I}_1 \cdot \underline{I}_1^* = I_1^2$$



$$P_1 = \text{Re}[S_1] = R_1 \cdot I_1^2 - \omega M I_1 \cdot I_2 \sin \theta$$

$$-P_2 = I_2 \cdot R_2^2 + \omega M I_1 \cdot I_2 \sin \theta$$

$$P_1 - P_2 = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2$$

$$P_1 = P_2 + R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2$$



$$\Rightarrow \boxed{\eta = \frac{P_2}{P_2 + R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2} < 1}$$

$$R = R_0 (1 + \Delta T)$$

fundamental transformatorul

Cap 4: Rezonanță în circuite electrice
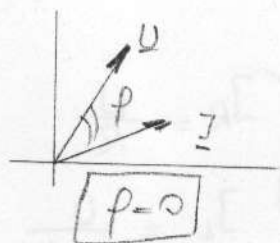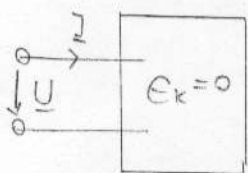
$$\ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \omega_0^2 x = f(\omega t)$$




$$Q = U \cdot I \sin \phi = 0$$

$$Q = X \cdot I^2 = 0 \Rightarrow X = 0$$

$$Q = B \cdot U^2 = 0 \Rightarrow B = 0$$


4.1. Rezonanță serie

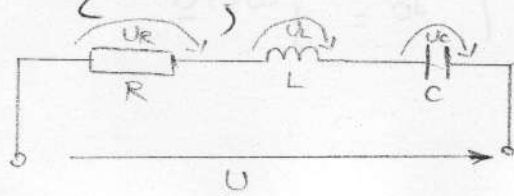

$$U = U_R + U_L + U_C$$

$$U = R \cdot I + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cdot I$$
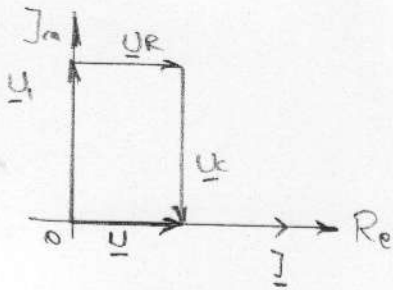
$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$



$$U_L = U_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$


$$U = U_R = R \cdot I$$

- este posibil ca: $|U_L| > |U|$

$$\rho = \sqrt{\omega L \cdot \frac{1}{\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{- impedanța caract. a circuitului}$$

$$Q = \frac{\rho}{R} \quad \text{- factor de calitate.}$$

$$\frac{1}{Q} = d = \frac{R}{\rho}$$

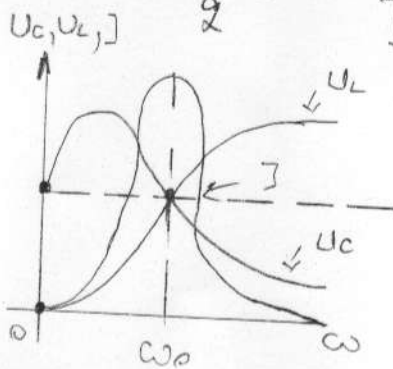


$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$


$$I_0 = \frac{U}{R} \quad \text{- în rezonanță}$$

$$X = \omega L$$

$$U_C = \frac{1}{\omega C} \cdot I$$

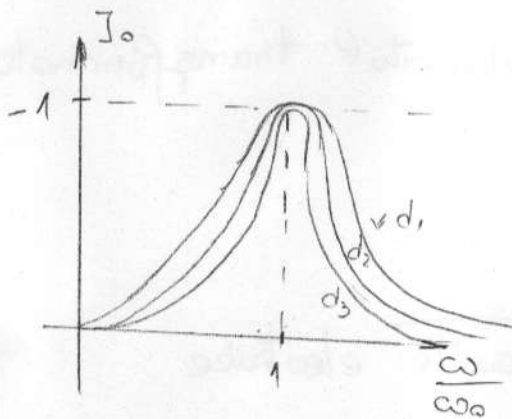


4.2 Rezonanță paralelă.

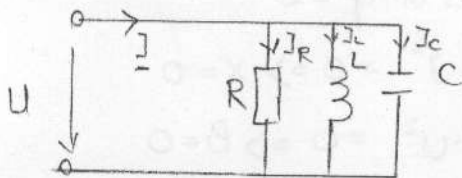

$$I = U \left[\frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \right]$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

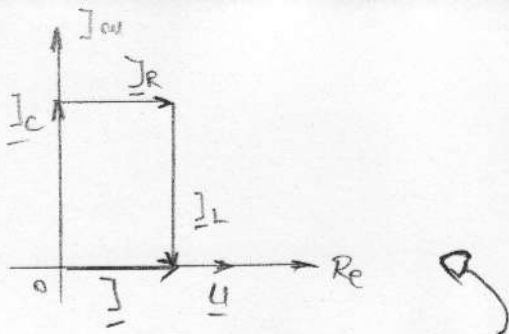
$$\begin{cases} I_R = \frac{U}{R} \\ I_L = \frac{U}{j\omega L} \\ I_C = j\omega C \cdot U \end{cases}$$




$$|I_c| = |I_L|$$

$$|I| = |I_R|$$


Diagrama pt. rezonanță.

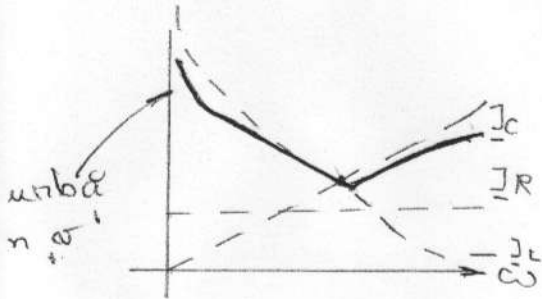

Curba de rezonanță.

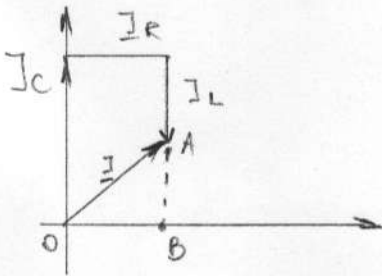

$$|I| = \sqrt{|I_R|^2 + (|I_c| - |I_L|)^2}$$

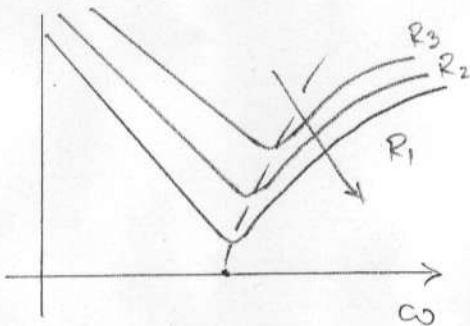

4.3. Rezonanță de tip serie paralel.

$$X_e = 0$$

$$Z_e = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(R_1 + j\omega L)(R_2 + \frac{1}{j\omega C})}{(R_1 + R_2) + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

$$\text{Im}[Z_e] = 0$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \sqrt{\frac{L}{C} - R_1^2}$$

$$R_1 > \sqrt{\frac{L}{C}}; R_2 < \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\sqrt{\frac{L}{C}} = R_1 = R_2$$

-> circuit complex aperiodic (Heaviside)