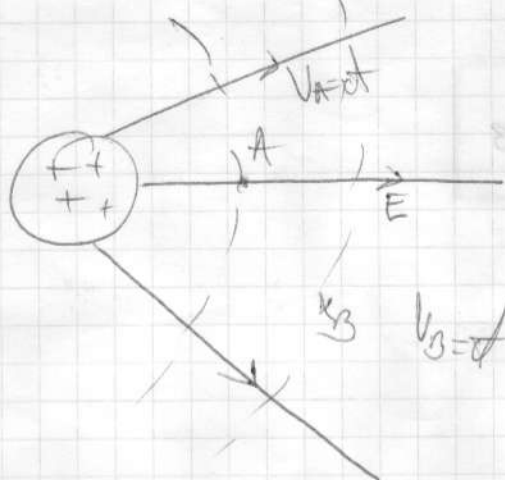


Diagrama echipotențial : este comp. 1 pe linia de câmp

$$\int_A^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A$$

$$dV_A = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$0 = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



$$V_A > V_B$$

$$V_A = 21 \cdot 11 = 231$$

$$V = 100$$


$$\frac{V}{r} = 10$$

Cap. 1.1. Circuite de c.c.

Curs 2

1.1.1. Marimi, parametri, legi si teoreme in circuite de c.c.

a) Structura si clasificarea circuitelor

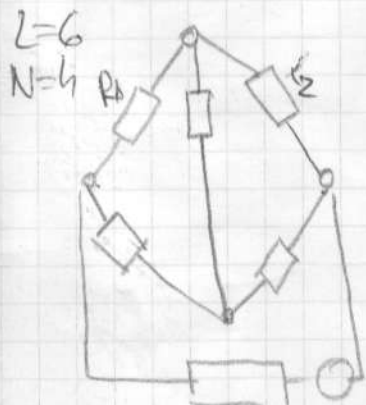

$$i = \frac{dq}{dt} = \int \vec{j} \cdot d\vec{l}$$

$$u = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



$$e = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \rightarrow \text{câmp electric indus}$$

$$p = u \cdot i$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}_{ind}}{q}$$

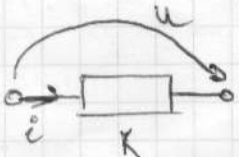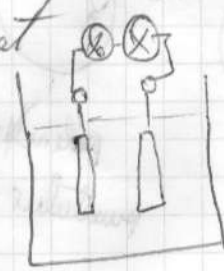in proiectarea tuturilor magnetice el. in circuit $y \approx 10^{-2}$



un circuit el. are L si Noduri - se numesc punctele de int. a el. putina 3 latur

si o porțiune marcată

se numesc bucla o porțiune conductoare

- o bucla se numesc ochi dacă in interior

nu se găsește nici o latură

Noduri independente $n = N - 1$


$$Sp: \Sigma$$

$$C, r$$

$$\frac{q_1}{r_1} - \frac{q_2}{r_2} = q$$

$$U = 9$$

$$u = 10$$

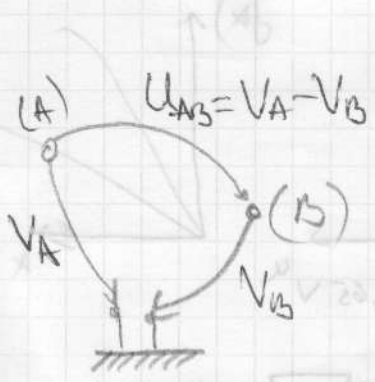


$$\begin{cases} n = N - L \\ b = L - N + 1 \end{cases}$$

$$n + b = L$$


Clasificarea circuitelor

cuatripol

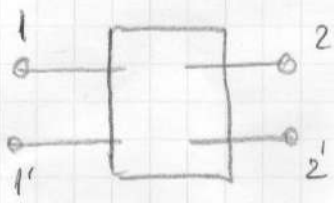

\Rightarrow
P

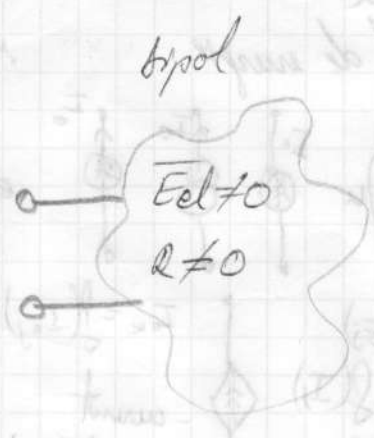\rightarrow pasiv: nu are sursă
 \rightarrow activ: are sursă





- Tensiunile pasive nu au sursă
- Sursele sunt constante nu mobile





$$u = U\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Regim tranzitoriu (metalfond)

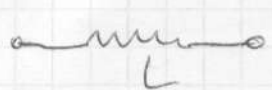
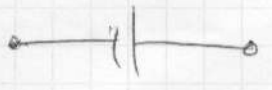


circ. - liniar

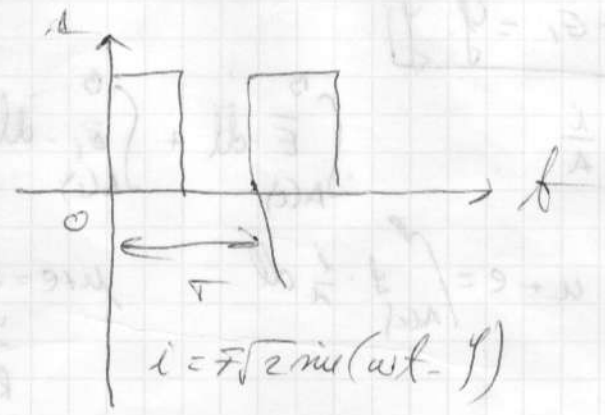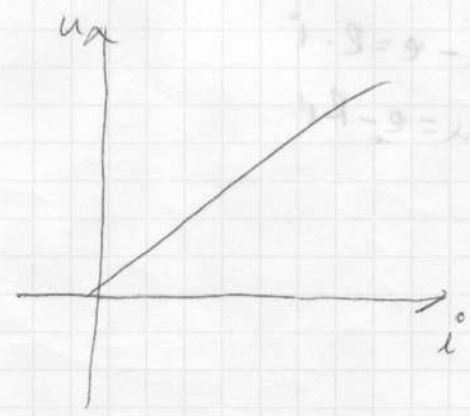


- în sistemele liniare se aplică superpoziția efectelor




Circ. melleuare

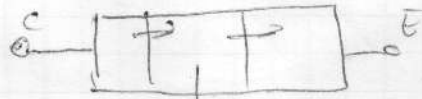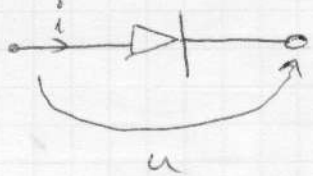

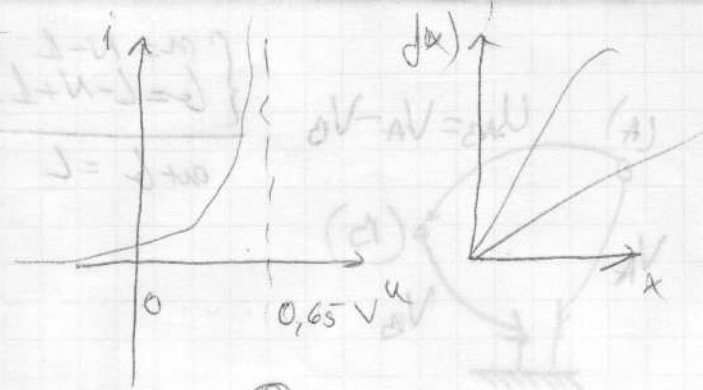
$$\int (x_1 + x_2) = \int (x_1) + \int (x_2)$$



b.) Surcel de curpt

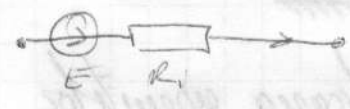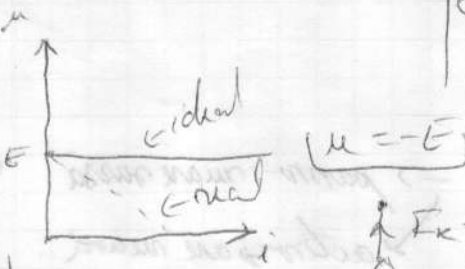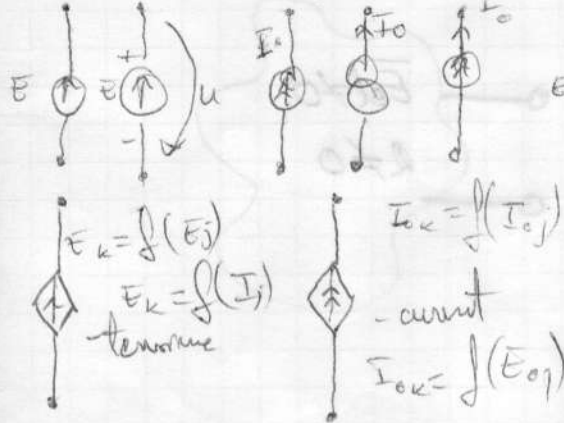

$$P = U \cdot i$$

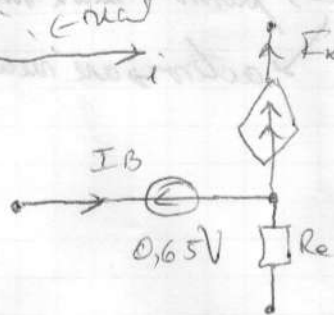

c.) Lega lui Ohm n' formule lui Kirchhoff


$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\vec{E} + \vec{E}_i = \vec{J} \cdot \vec{J}$$

$$\int_{A(c)} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{A(c)} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_{A(c)} \rho \vec{J} \cdot d\vec{l}$$

$$u + e = \int_{A(c)} \vec{J} \cdot \frac{\vec{l}}{A} d\vec{l}$$

$$u + e = R \cdot i$$

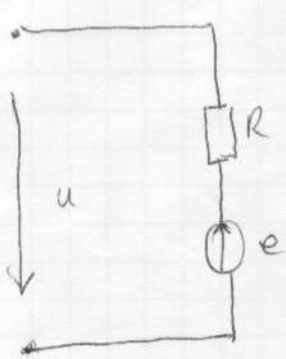

$$u - e = R \cdot i$$

