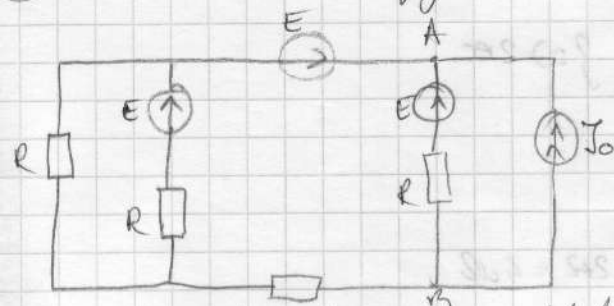


1. Se sta encuadrat din figura



$$E = 12 \text{ V}$$

$$I_0 = 1 \text{ A}$$

$$R = 2 \Omega$$

Se cere: 1) Mit. teoremelor Kirchhoff

2) Mit. curenților ciclici


3) Mit. potențialelor la noduri

4) T. lui Thevenin

5) V_{AB} pe mai multe trasee

6) Teorema conservării puterilor

1. Metoda teoremelor lui Kirchhoff

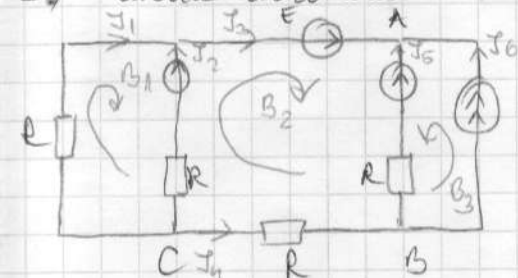

Analiza topologică: $N=4$
 $L=6 \Rightarrow B=L-N+1=3$

$N=4 \Rightarrow 3 \text{ ec. cu T.K.I.} \Rightarrow 6 \text{ ec.} \Rightarrow 5 \text{ ec.}$
 $B=3 \Rightarrow 3 \text{ ec. cu T.K.II.} \Rightarrow \frac{I_6}{I_0} = 1$

$$(A): I_3 + I_5 + I_6 = 0$$

$$(B): I_5 + I_6 - I_4 = 0$$

$$(C): I_1 + I_2 + I_4 = 0$$

$$(B_1): R I_1 - R I_2 = -E$$

$$(B_2): R I_2 - R I_5 - R I_4 = E - E + E$$

$$(B_3): I_6 = I_0 = 1 \text{ A}$$

$$2 I_2 = 6 - I_4 \Rightarrow I_2 = \frac{6 + \frac{4}{5}}{2} = \frac{17}{5} \text{ A}$$

$$I_1 = I_2 - 6 = \frac{17}{5} - 6 = -\frac{13}{5} \text{ A}$$

$$I_3 = I_5 - 1 = \frac{4}{5} \text{ A}$$

$$I_5 = I_4 - 1 = -\frac{9}{5} \text{ A}$$

$$I_3 + I_5 = -1$$

$$-I_4 + I_5 = -1 \Rightarrow I_5 = I_4 - 1$$

$$I_1 + I_2 + I_4 = 0 \Rightarrow 2 I_3 + I_4 = 6$$

$$2 I_1 - 2 I_2 = -12 \Rightarrow I_1 = I_2 - 6$$

$$2 I_2 - 2 I_4 - 2 I_5 = 12 \Rightarrow 2 I_2 - 2 I_4 + 2 = 12$$

$$I_6 = I_0 = 1$$

$$I_1 = -\frac{13}{5} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{17}{5} \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{4}{5} \text{ A}$$

$$I_4 = -\frac{4}{5} \text{ A}$$


$$I_5 = -\frac{9}{5} \text{ A}$$

$$I_6 = 1 \text{ A}$$

$$\begin{cases} 2 I_2 + I_4 = 6 \\ 2 I_2 - 4 I_4 = 10 \end{cases} \Rightarrow -5 I_4 = 4 \Rightarrow I_4 = -\frac{4}{5} \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_4 = -\frac{4}{5} \text{ A}$$

2) Metoda curenților ciclici

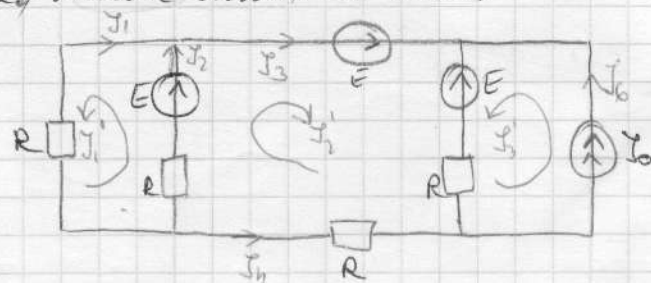

$$N=4$$

$$L=3$$

$$B=3$$

$$I_3' = I_0 = 1 \Rightarrow 2 \text{ ec.}$$

$$\begin{cases} R_{11}I_1' + R_{12}I_2' + R_{13}I_3' = E \\ R_{21}I_1' + R_{22}I_2' + R_{23}I_3' = E + E - E \\ I_3' = I_0 = 1 \end{cases}$$

$$R_{11} = R + R = 2R = 4 \Omega$$

$$R_{12} = R_{21} = R = 2$$

$$R_{13} = R_{31} = 0$$

$$R_{22} = R + R + R = 3R = 6 \Omega$$

$$R_{23} = R = 2 \Omega$$

$$\begin{cases} 4I_1' + 2I_2' + 0 = 12 \\ 2I_1' + 6I_2' + 2 \cdot 1 = 12 \quad (\Rightarrow) \\ I_3' = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4I_1' + 2I_2' = 12 / :2 \\ 2I_1' + 6I_2' = 10 / :2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2I_1' + I_2' = 6 \\ I_1' + 3I_2' = 5 / (-2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2I_1' + I_2' = 6 \\ -2I_1' - 6I_2' = -10 \end{cases} \Rightarrow I_1' = \frac{4}{5} A$$

$$I_1' = 5 - 3 \cdot I_2' = 5 - 3 \cdot \frac{4}{5} = \frac{13}{5} A$$

$$\begin{cases} I_1' = \frac{13}{5} A \\ I_2' = \frac{4}{5} A \\ I_3' = 1 A \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{13}{5} A = -I_1'$$

$$I_2 = \frac{17}{5} A = I_1' + I_2'$$


$$I_3 = \frac{4}{5} A = I_2'$$

$$I_4 = -I_2 = -\frac{4}{5} A$$

$$I_5 = -I_2' - I_3' = -\frac{4}{5} - 1 = -\frac{9}{5} A$$

$$I_6 = I_2' = 1 A$$

3) Metoda potențialelor la noduri

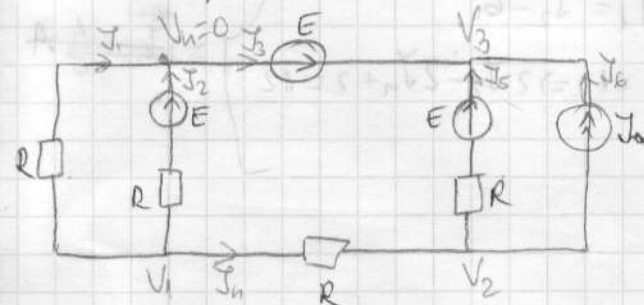

$$N=4 \Rightarrow 3 \text{ ec.}$$

$$V_3 = E = 12V \Rightarrow 2 \text{ ec.}$$

$$V_3 = E = 12V$$

$$\begin{cases} G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + G_{13}V_3 = I_{sc1} \\ G_{21}V_1 + G_{22}V_2 + G_{23}V_3 = I_{sc2} \\ V_3 = 12V \end{cases}$$

$$G_{11} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{2} \Omega^{-1}$$

$$G_{12} = G_{21} = -\frac{1}{R} = -\frac{1}{2} \Omega^{-1}$$

$$G_{13} = 0$$

$$G_{22} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = 1 \Omega^{-1}$$

$$I_{sc1} = -\frac{E}{R} = -\frac{12}{2} = -6 A$$

$$I_{sc2} = -\frac{E}{R} - I_0 = -6 - 1 = -7 A$$

$$\begin{cases} \frac{3}{2}V_1 - \frac{1}{2}V_2 + 0 = -6 / :2 \\ -\frac{1}{2}V_1 + V_2 - \frac{1}{2} \cdot 12 = -7 / :2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3V_1 - V_2 = -12 / :2 \\ -V_1 + 2V_2 = -2 \end{cases}$$

$$6V_1 - 2V_2 = -24$$

$$-V_1 + 2V_2 = -2$$

$$5V_1 / = -26 \Rightarrow V_1 = -\frac{26}{5} V$$

$$V_2 = 3V_1 + 12 = -3 \cdot \frac{26}{5} + \frac{5}{12} = -\frac{18}{5} V, V_3 = 12 V$$

$$\begin{cases} V_1 = -\frac{26}{5} V \\ V_2 = -\frac{18}{5} V \\ V_3 = 12 V \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_4}{R} = -\frac{26}{5} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{13}{5} A$$

$$I_5 = \frac{V_2 - V_3 + E}{R} = -\frac{9}{5} A$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_4 + E}{R} = \frac{-\frac{26}{5} - 0 + 12}{2} = \frac{14}{5} A$$


$$I_6 = I_0 = 1 A$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = \frac{1}{5} A$$

$$I_4 = \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{-\frac{26}{5} + \frac{18}{5}}{2} = -\frac{4}{5} A$$


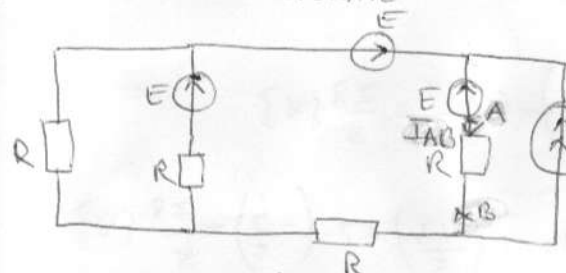
h) Teorema lui Thévenin

$$\text{Teorema lui Thévenin: } I_{AB} = \frac{U_{AB0}}{R_{AB} + R_{ABP}}$$



$$R_{AB} = R = 2 \Omega$$

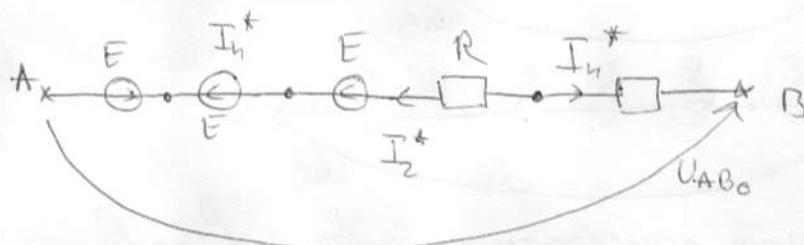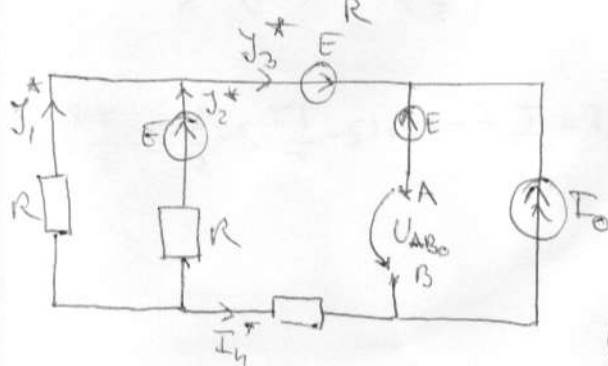
determinăm U_{AB0} : facem mers în gol între A și B; refacem circuitul



$$U_{AB0} = E + E + E - R \cdot I_2^* + R \cdot I_1^* = E - R \cdot I_2^* + R \cdot I_1^*$$

Obs: am pus steluțe la acești curenți pt. a fi foarte clar că aceștia sînt curenți din circuitul în care am făcut mers în gol NV. curenții circuitului inițial.

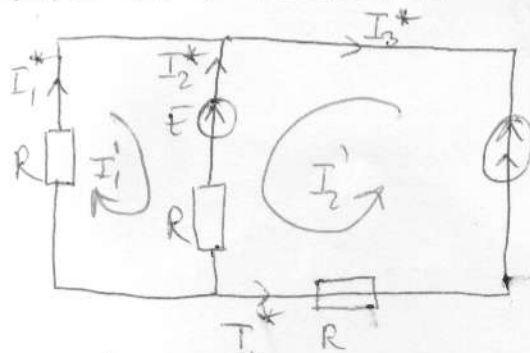!! nu cunoaștem I_2^* , I_1^* . Refacem circuitul pentru a vedea mai clar cum putem să îi calculăm.



$$N=29$$

$$L=3$$

$B=2$: avem un circuit cu 2 bucle și o sursă identică de curent
 \Rightarrow cea mai rapidă metodă ar fi metoda curenților ciclici

$$R_{11} = R + R = 4 \Omega$$

$$R_{12} = R = 2 \Omega$$


$$\Rightarrow 4I_1' + 2 = 12 \Rightarrow I_1' = \frac{7}{2} A$$

$$\begin{cases} R_{11}I_1' + R_{12}I_2' = -E \\ I_2' = I_0 = 1 A \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1' = -\frac{7}{2} A \\ I_2' = I_0 = 1 A \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1^* = I_1' = -\frac{7}{2} \text{ [A]} \\ I_2^* = -I_1' - I_2' = \frac{7}{2} - 1 = \frac{5}{2} \text{ [A]} \\ I_3^* = -I_2' = -1 \text{ [A]} \\ I_4^* = I_2' = 1 \text{ [A]} \end{cases} \Rightarrow U_{AB_0} = E - R \cdot I_2^* + R \cdot I_4^* = 12 - 2 \cdot \frac{5}{2} + 2 \cdot 1 = 9 \text{ [V]}$$

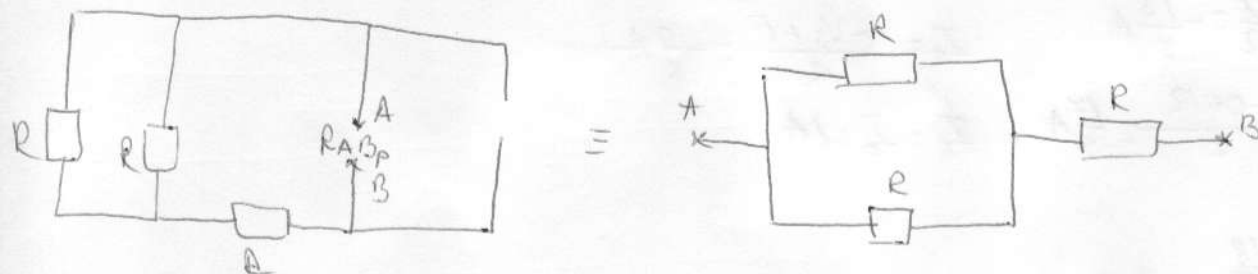\rightarrow Determinăm R_{AB_0} : rezistența echivalentă văzută între A și B după potrivirea curenților:



$$R_{AB_0} = \frac{R \cdot R}{R + R} + R = \frac{4}{4} + 2 = 3 \text{ [}\Omega\text{]} \Rightarrow I_{AB} = \frac{9}{2+3} = \frac{9}{5} \text{ [A]}$$

5.) U_{AB} pe mai multe trasei

$$A \xrightarrow{I_5} \text{---} E \text{---} R \text{---} B \quad U_{AB} = E - R \cdot I_5 = 12 - 2 \cdot \left(-\frac{9}{5}\right) = \frac{60+18}{5} = \frac{78}{5} \text{ [V]}$$

$$A \xrightarrow{I_1} \text{---} E \text{---} R \text{---} I_4 \text{---} R \text{---} B \quad U_{AB} = E - R \cdot I_1 + R \cdot I_4 = 12 - 2 \cdot \left(-\frac{13}{5}\right) + 2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{78}{5} \text{ [V]}$$

$$A \xrightarrow{I_2} \text{---} E \text{---} E \text{---} R \text{---} I_4 \text{---} R \text{---} B \quad U_{AB} = E + E - I_2 R + I_4 R = 12 + 12 - \frac{17}{5} \cdot 2 - \frac{4}{5} \cdot 2 = \frac{78}{5} \text{ [V]}$$

6.) Teorema conservării puterilor $P_G = P_R$

$$P_G = \sum_{k=1}^L (E_k \cdot I_k + U_k \cdot I_0) \quad P_R = \sum_{k=1}^L R_k \cdot I_k^2$$

$$\begin{aligned} P_G &= E \cdot I_2 + E \cdot I_3 + E \cdot I_5 + U_{AB} \cdot I_0 = \\ &= 12 \cdot \frac{17}{5} + 12 \cdot \frac{4}{5} + 12 \cdot \left(-\frac{9}{5}\right) + \frac{78}{5} = \\ &= 12 \cdot \left(\frac{17+4-9}{5}\right) + \frac{78}{5} = \frac{222}{5} \text{ [W]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_R &= R \cdot I_1^2 + R \cdot I_2^2 + R \cdot I_4^2 + R \cdot I_5^2 = \\ &= 2 \cdot \left(-\frac{13}{5}\right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{17}{5}\right)^2 + 2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^2 + 2 \cdot \left(-\frac{9}{5}\right)^2 = \\ &= 2 \cdot \frac{141}{5} = \frac{222}{5} \text{ [W]} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P_G = P_R$$

